



# 实验报告

数字逻辑实验（三）、实验（四）

姓名	邓语苏 董梅 董芸均
----	------------

学号 1	22920212204066
------	----------------

学号 2	36720212204617
------	----------------

学号 3	22920212204072
------	----------------

日期	2023 年 4 月 28 日
----	-----------------

学院	信息学院
----	------

课程名称	数字逻辑
------	------

## 实验三 编码器和译码器

### 一、实验目的

1. 掌握编码器和译码器的基本设计方法。
2. 掌握集成译码器的功能。

### 二、实验设备和器件

数字逻辑实验箱		1 台
2 输入四与非门	(74LS00)	1 片
4 输入二与非门	(74LS20)	2 片
2 输入四或门	(74LS32)	1 片
三-八译码器	(74LS138)	1 片
二-四译码器	(74LS139)	1 片

### 三、实验内容

#### 1. 二-八进制编码器设计

8 个输入端代表 0~7 这 8 个数字（用 8 个逻辑开关来表示）；输出端 A、B、C 代表对应的 3 位二进制代码，输出端 S 代表是否有数字输入。其真值表如表 3.1 所示。由真值表可知不允许两个或两个以上数字同时输入，则除真值表中的 9 种输入组合外，其余组合均为无效组合。要求由真值表直接写出输出函数，画出电路图。（在预习报告中完成）。

十进制数	输入								输出	
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	A B C	S
	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0 0 0	1
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0 0 1	1
2	0	0	0	0	0	1	0	0	0 1 0	1
...	... ..								...	...
7	1	0	0	0	0	0	0	0	1 1 1	1

表 3.1

#### 2. 用门电路实现二-四译码器，其真值表如表 3.2 所示。

要求由真值表求出输出函数，画出电路图。（在预习报告中完成）。

输入		输 出			
A	B	Y0	Y1	Y2	Y3
0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

表 3.2

3. 集成译码器 74LS139 和 74LS138 的功能测试。

#### 四、实验步骤

1. 完成二-八进制编码器和二-四译码器的逻辑设计，注意可提供的器件为 4 输入二与非门 (74LS20)、2 输入四或门 (74LS32) 和 2 输入四与非门 (74LS00)。

2. 画出电路图，并标上引脚标号。

注：上述步骤要在预习报告中完成。

3. 连接二-八进制编码器电路，输入逻辑电平用开关提供，输出结果用 LED 来显示。在检查电路连接正确后，接通电源，进行实验，根据实验结果填写真值表，并和原真值表进行比较，检查实验结果是否正确。

4. 连接译码器电路，输入逻辑电平用开关提供，输出结果用 LED 来显示。在检查电路连接正确后，接通电源，进行实验，根据实验结果填写真值表，并和原真值表进行比较，检查实验结果是否正确。

5. 进行 74LS139 和 74LS138 功能测试。根据实验结果填写真值表，并检查实验数据是否正确。

#### 五、思考题

有八根地址线 ( $A_7$ 、 $A_6$ 、 $A_5$ 、 $A_4$ 、 $A_3$ 、 $A_2$ 、 $A_1$ 、 $A_0$ )，试用 74LS138 及门电路设计一个地址译码电路，当输入地址为 30H 时，输出 Y0 为 0，当输入地址为 31H 时，输出 Y1 为 0。

## 六 电路设计

### 6.1 2-8 进制编码器

首先列出 2-8 进制编码器的真值表如表 1。可以写出逻辑表达式(1)。


表格 1: 2-8 进制编码器真值表

十进制数	$D_7$	$D_6$	$D_5$	$D_4$	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	A	B	C	S
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
6	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

$$\begin{aligned}
 A &= \overline{D_7}\overline{D_6}\overline{D_5}D_4\overline{D_3}\overline{D_2}\overline{D_1}\overline{D_0} + \overline{D_7}\overline{D_6}D_5\overline{D_4}\overline{D_3}\overline{D_2}\overline{D_1}\overline{D_0} \\
 &\quad + \overline{D_7}D_6\overline{D_5}\overline{D_4}\overline{D_3}\overline{D_2}\overline{D_1}\overline{D_0} + D_7\overline{D_6}\overline{D_5}\overline{D_4}\overline{D_3}\overline{D_2}\overline{D_1}\overline{D_0} \\
 &= \overline{D_4}\overline{D_5}\overline{D_6}\overline{D_7} \\
 B &= \overline{D_7}\overline{D_6}\overline{D_5}\overline{D_4}\overline{D_3}D_2\overline{D_1}\overline{D_0} + \overline{D_7}\overline{D_6}\overline{D_5}\overline{D_4}D_3\overline{D_2}\overline{D_1}\overline{D_0} \\
 &\quad + \overline{D_7}D_6\overline{D_5}\overline{D_4}\overline{D_3}\overline{D_2}\overline{D_1}\overline{D_0} + D_7\overline{D_6}\overline{D_5}\overline{D_4}\overline{D_3}\overline{D_2}\overline{D_1}\overline{D_0} \\
 &= \overline{D_2}\overline{D_3}\overline{D_6}\overline{D_7} \\
 C &= \overline{D_7}\overline{D_6}\overline{D_5}\overline{D_4}\overline{D_3}D_2D_1\overline{D_0} + \overline{D_7}\overline{D_6}\overline{D_5}\overline{D_4}D_3\overline{D_2}\overline{D_1}\overline{D_0} \\
 &\quad + \overline{D_7}\overline{D_6}D_5\overline{D_4}\overline{D_3}\overline{D_2}\overline{D_1}\overline{D_0} + D_7\overline{D_6}\overline{D_5}\overline{D_4}\overline{D_3}\overline{D_2}\overline{D_1}\overline{D_0} \\
 &= \overline{D_1}\overline{D_3}\overline{D_5}\overline{D_7} \\
 S &= \overline{D_7}\overline{D_6}\overline{D_5}\overline{D_4}\overline{D_3}\overline{D_2}\overline{D_1}\overline{D_0} \\
 &= \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D_0}
 \end{aligned} \tag{1}$$

据此画出电路图如图 1。

图 1: 实现 2-8 进制编码器

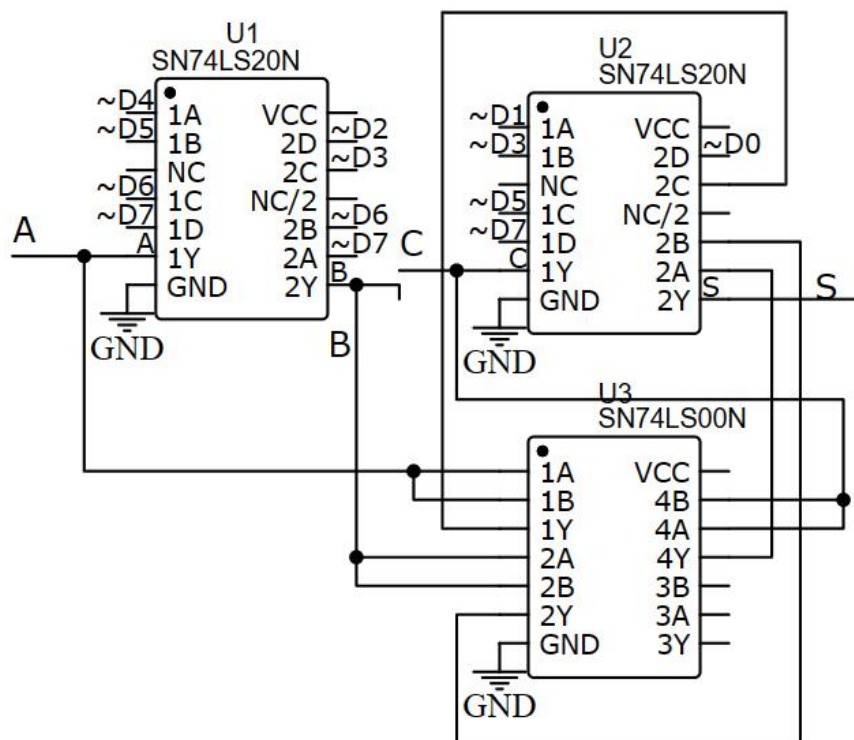

## 6.2 2-4 译码器

首先列出 2-4 进制译码器的真值表如表 2。可以写出逻辑表达式(2)。

表格 2: 2-4 译码器真值表

A	B	$Y_0$	$Y_1$	$Y_2$	$Y_3$
0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

$$Y_0 = A + B = \overline{A}\overline{B}$$

$$Y_1 = \overline{A}\overline{B} + A\overline{B} + AB = \overline{A}\overline{B}$$


$$Y_2 = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B + AB = \overline{A}\overline{B}$$

$$Y_3 = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B + A\overline{B} = \overline{A}\overline{B}$$

(2)

据此画出电路图如图 2。

图 2: 实现 2-4 译码器

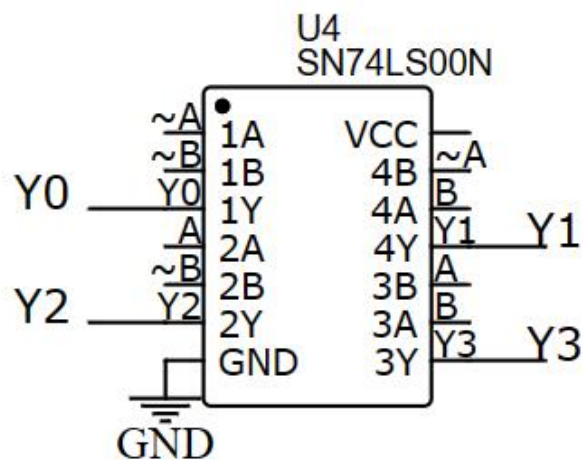


## 七 实验结果

## 7.1 2-8 进制编码器

按照图连接电路，得到图

图 3: 实现 2-8 进制编码器

 

填写真值表, 得到表 3, 可见实验结果是正确的。


表格 3: 2-8 进制编码器真值表

十进制数	$D_7$	$D_6$	$D_5$	$D_4$	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	A	B	C	S
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
6	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

## 7.2 2-4 译码器

按照图连接电路，得到图

图 4: 实现 2-4 译码器

 

填写真值表，得到表 4，可见实验结果是正确的。

表格 4: 2-4 译码器真值表

A	B	$Y_0$	$Y_1$	$Y_2$	$Y_3$
0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

## 八 思考题

1. 有八根地址线 ( $A_7$ 、 $A_6$ 、 $A_5$ 、 $A_4$ 、 $A_3$ 、 $A_2$ 、 $A_1$ 、 $A_0$ )，试用 74LS138 及门电路设计一个地址译码电路，当输入地址为 30H 时，输出  $Y_0$  为 0，当输入地址为 31H 时，输出  $Y_1$  为 0。

已知 30H 和 31H 的二进制表示为(3)

$$30H = 0011, 0000B$$

$$31H = 0011, 0001B$$

(3)


因此可以列出 74LS138 的使能端和输入端的真值表, 如表5

表格 5: 真值表

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	S <sub>1</sub>	T2	T1	T0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0

根据真值表设计电路如图 5

图 5: 地址译码电路

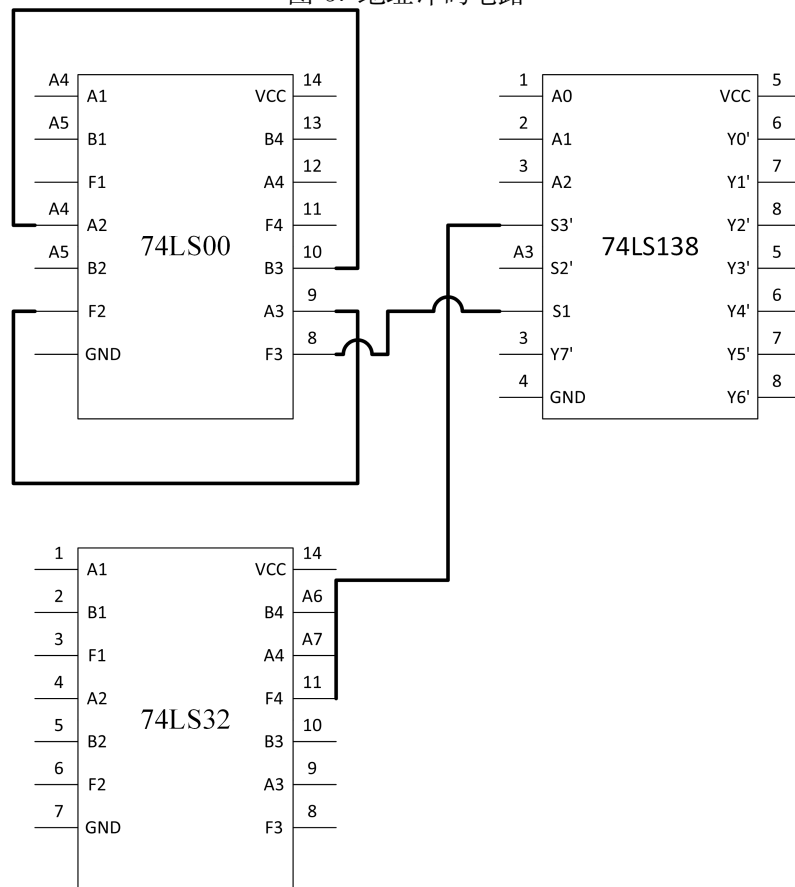



## 实验四 译码器、多路选择器应用

### 一、实验目的

1. 掌握多路选择器基本功能。
2. 学习译码器容量扩展方法。
3. 应用译码器、多路选择器实现逻辑组合函数。

### 二、实验设备和器件

数字逻辑实验箱		1 台
2 输入四与非门	(74LS00)	1 片
4 输入二与非门	(74LS20)	1 片
2 输入四或门	(74LS32)	1 片
三-八译码器	(74LS138)	1 片
二-四译码器	(74LS139)	1 片
四选一多路选择器	(74LS153)	1 片

### 三、实验内容

1. 用双二-四译码器 (74LS139) 构成三-八译码器。
2. 用三-八译码器 (74LS138) 及与非门实现全加器。
3. 对多路选择器 (74LS153) 进行功能测试。
4. 用多路选择器 (74LS153) 及与非门实现全加器。

### 四、实验步骤

1. 完成用双二-四译码器 (74LS139) 构成三-八译码器逻辑设计, 用三-八译码器 (74LS138) 及与非门实现全加器, 用多路选择器 (74LS153) 及与非门实现全加器的逻辑设计。

2. 画出电路图, 并标上引脚标号。

注: 上述步骤要在预习报告中完成。

3. 连接用双二-四译码器 (74LS139) 构成三-八译码器的电路, 输入逻辑电平用开关提供, 输出结果用 LED 来显示。根据实验结果填写真值表。

4. 连接用三-八译码器 (74LS138) 及与非门实现全加器电路, 输入逻辑电平用开关提供, 输出结果用 LED 来显示。根据实验结果填写真值表。

5. 对多路选择器 (74LS153) 进行功能测试, 根据实验结果填写真值表。

6. 连接由多路选择器 (74LS153) 及门电路实现全加器的电路, 根据实验结果填写真值表。

## 五 电路设计


### 5.1 双 2-4 译码器构成 3-8 译码器

设输入为 A,B,C。用 4 选 1 多路选择器实现全加器, 需要选择地址选择变量, 由真值表可知, 选取 AB 为地址选择端。

当 C 为 1 时, Y0-Y3 有效。当 C 为 0 时, Y4-Y7 有效。

因此可以画出电路图如图 6

图 6: 2-4 译码器实现 3-8 译码器

 

### 5.2 用 74LS138 及与非门实现全加器

全加器的真值表为表 6。使用 3-8 译码器实现全加器, 需要将逻辑表达式写成最小项的和。

表格 6: 全加器


$A_i$	$B_i$	$C_{i-1}$	$S_i$	$C_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

因此最小项表达式和化简如(4)

$$\begin{aligned}
 S_i &= m_1 + m_2 + m_4 + m_7 \\
 &= \overline{m_1 m_2 m_4 m_7} \\
 C_i &= m_3 + m_5 + m_6 + m_7 \\
 &= \overline{m_3 m_5 m_6 m_7}
 \end{aligned}
 \tag{4}$$

因此可以画出电路图如图 7

图 7: 用 74LS138 及与非门实现全加器

 

### 5.3 用 74LS153 及与非门实现全加器


设输入端为  $A_i, B_i, C_{i-1}$

用 4 选 1 多路选择器实现全加器，需要选择地址选择变量，选择  $A_i B_i$  为地址选择端。

$$\begin{aligned}
 S_i &= A \oplus B \oplus C \\
 &= \overline{A_i B_i} \cdot C_{i-1} + A_i \overline{B_i} \cdot \overline{C_{i-1}} + \overline{A_i B_i} \cdot \overline{C_{i-1}} + A_i B_i \cdot C_{i-1} \\
 C_i &= A_i B_i + A_i C_{i-1} + B_i C_{i-1} \\
 &= \overline{A_i B_i} \cdot 0 + A_i \overline{B_i} \cdot C_{i-1} + \overline{A_i B_i} \cdot C_{i-1} + A_i B_i \cdot 1
 \end{aligned}
 \tag{5}$$

因此可以画出电路图如图 8

图 8: 用 74LS153 及与非门实现全加器

 


## 六 实验结果

### 6.1 3-8 译码器实现全加器

按照图连接电路, 得到图 9

图 9: 用 74LS153 及与非门实现全加器

 

填写真值表, 得到表 7, 可见实验结果是正确的。


表格 7: 全加器

$A_i$	$B_i$	$C_{i-1}$	$S_i$	$C_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

### 6.2 多路选择器实现全加器

按照图连接电路, 得到图 10

图 10: 用 74LS153 及与非门实现全加器

 

按照图连接电路，填写真值表，得到表 8，可见实验结果是正确的。

表格 8: 全加器

$A_i$	$B_i$	$C_{i-1}$	$S_i$	$C_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1